

Mémento pour la Conception d'un Processeur 8 bits avec Logisim-evolution

Objectif

Ce document fournit un guide pratique pour que les étudiants conçoivent un processeur 8 bits simple en utilisant Logisim-evolution. Le but est de permettre une compréhension des principes de base de la conception des processeurs.

Pré-requis

- Logisim-evolution installé sur vos ordinateurs.
- Une compréhension de base des circuits logiques (portes AND, OR, NOT, etc.).
- Connaissance de la structure des processeurs (ALU, registre, unité de contrôle, etc.).

Architecture du Processeur 8 bits

1. Unité Arithmétique et Logique (UAL)

- Une UAL capable de réaliser les opérations suivantes :
 - Addition
 - Soustraction
 - ET logique (AND)
 - OU logique (OR)
 - Décalage à gauche (SHL)
 - Décalage à droite (SHR)

2. Registres

- Deux registres principaux (A et B) de 8 bits chacun.
- Un registre de sortie (OUT) de 8 bits.

3. Unité de Contrôle

- Une unité de contrôle avec un décodeur pour interpréter les instructions.
- Un ensemble d'instructions de base (chargement, stockage, addition, soustraction, etc.).

4. Mémoire

- Une mémoire de 256 octets (8 bits par case mémoire).

5. Bus de Données

- Un bus de données de 8 bits reliant les différentes unités.

Guide de Construction Pas-à-Pas

1. Création des Registres

- Utilisez les bascules D (flip-flops D) pour créer les registres A, B et OUT.

2. Conception de l'UAL

- Construisez les portes logiques nécessaires pour chaque opération.
- Utilisez un multiplexeur pour sélectionner l'opération active.

3. Mise en Place de l'Unité de Contrôle

- Ajoutez un décodeur pour interpréter les instructions.
- Connectez les signaux de contrôle aux registres et à l'UAL.

4. Ajout de la Mémoire

- Utilisez la mémoire RAM de Logisim-evolution et configurez-la pour 256 octets.

5. Connexion du Bus de Données

- Reliez les registres, l'UAL et la mémoire à travers un bus de données de 8 bits.

Instructions Supportées

- LDA (Load A) : Charger une valeur dans le registre A.
- STA (Store A) : Stocker la valeur de A en mémoire.
- ADD : Ajouter la valeur de B à A.
- SUB : Soustraire la valeur de B de A.
- AND : Effectuer un ET logique entre A et B.
- OR : Effectuer un OU logique entre A et B.
- JMP : Sauter à une adresse spécifique.

Exemple de Programme

LDA 0x10

ADD 0x11

STA 0x12

Conseils

- Concevoir chaque composant séparément avant de les connecter.
- Faites-les tester chaque unité (UAL, registres, mémoire) séparément avant l'intégration finale.

Extensions possibles

- Ajouter de nouvelles instructions (MUL, DIV).
- Augmenter la taille des registres pour un processeur 16 bits.
- Implémenter une unité de gestion d'interruptions.